

Conexión de memoria y dispositivos periféricos

Electrónica IV

Mg.Ing. Esteban Volentini (evolentini@herrera.unt.edu.ar)

<https://facetvirtual.facet.unt.edu.ar/course/view.php?id=165>


Desarrollo Conceptual

- ▶ Se empleará un Microprocesador de 8 bits, llamado CPU08
- ▶ Data bus – 8 bits.
- ▶ Address bus – 16 bits.
- ▶ ¿Máx cantidad de memoria posible?
- ▶ Representación $0x0F = \$0F$

Conexiones internas del CPU08

- ▶ Dentro del μ C el CPU08 se vincula con memoria y con los dispositivos de E/S a través de tres buses
- ▶ Bus de Direcciones: Esta formado por 16 líneas (A0 a A15) y permite seleccionar 64K Direcciones.
- ▶ Bus de Datos: Esta formado por 8 líneas bidireccionales (D0 a D7) y permite intercambiar información.
- ▶ Bus de Control: Esta formado por varias líneas independientes y sirve para enviar y recibir señales de control y de estado.


Entradas y Salidas del Procesador

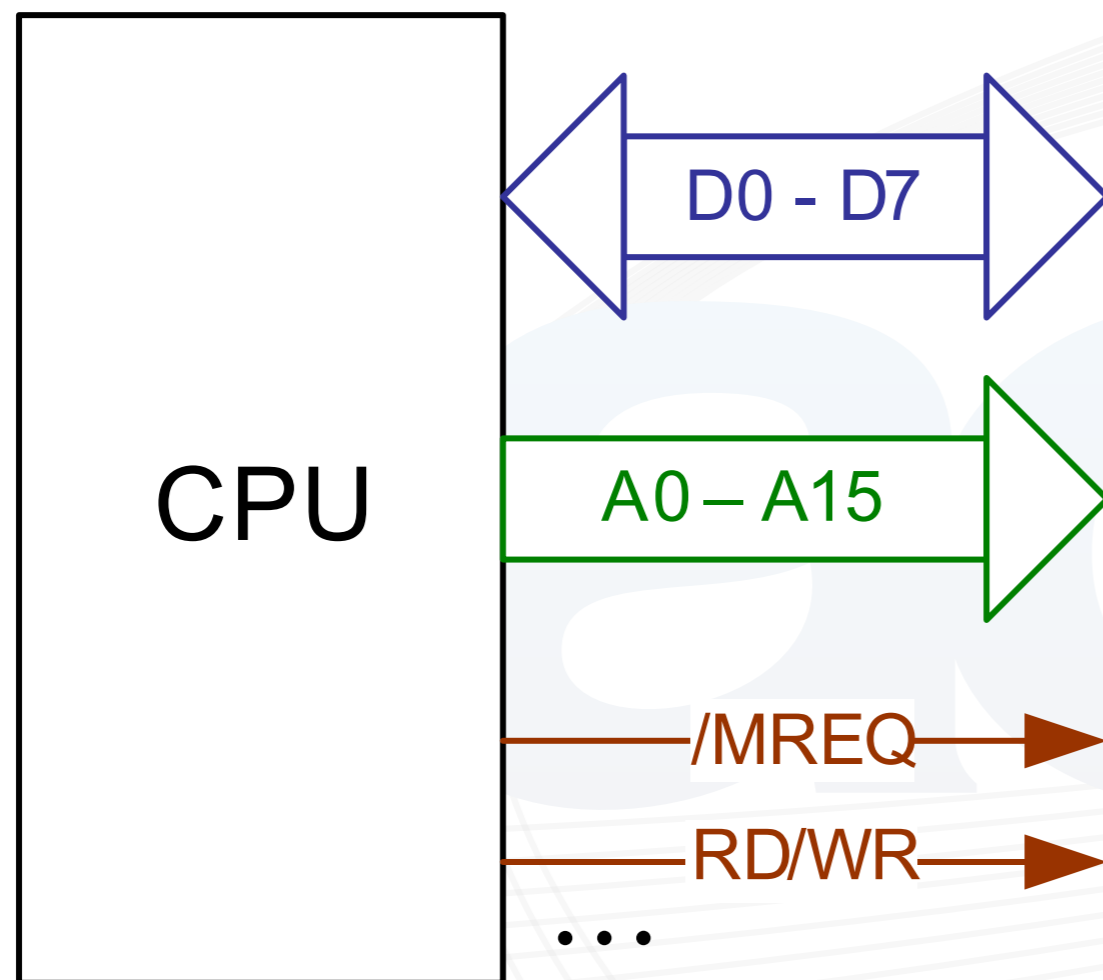


Entradas y Salidas de la Memoria

- ▶ Ahora revisemos las conexiones que tiene una memoria RAM de 128 x 8
 - ▶ Líneas de Datos: Depende de cuantos bits se almacena en cada dirección, en nuestro caso 8 líneas, de D0 a D7.
 - ▶ Líneas de Direcciones: Depende de cuantas direcciones tenga la memoria, en nuestro caso 7 líneas, de A0 a A6.
 - ▶ Lectura o Escritura: Una línea que indica el tipo de operación a realizar
 - ▶ Selección: Una línea que habilita la operación del chip. ¿Para qué sirve?

Entradas y Salidas de la Memoria

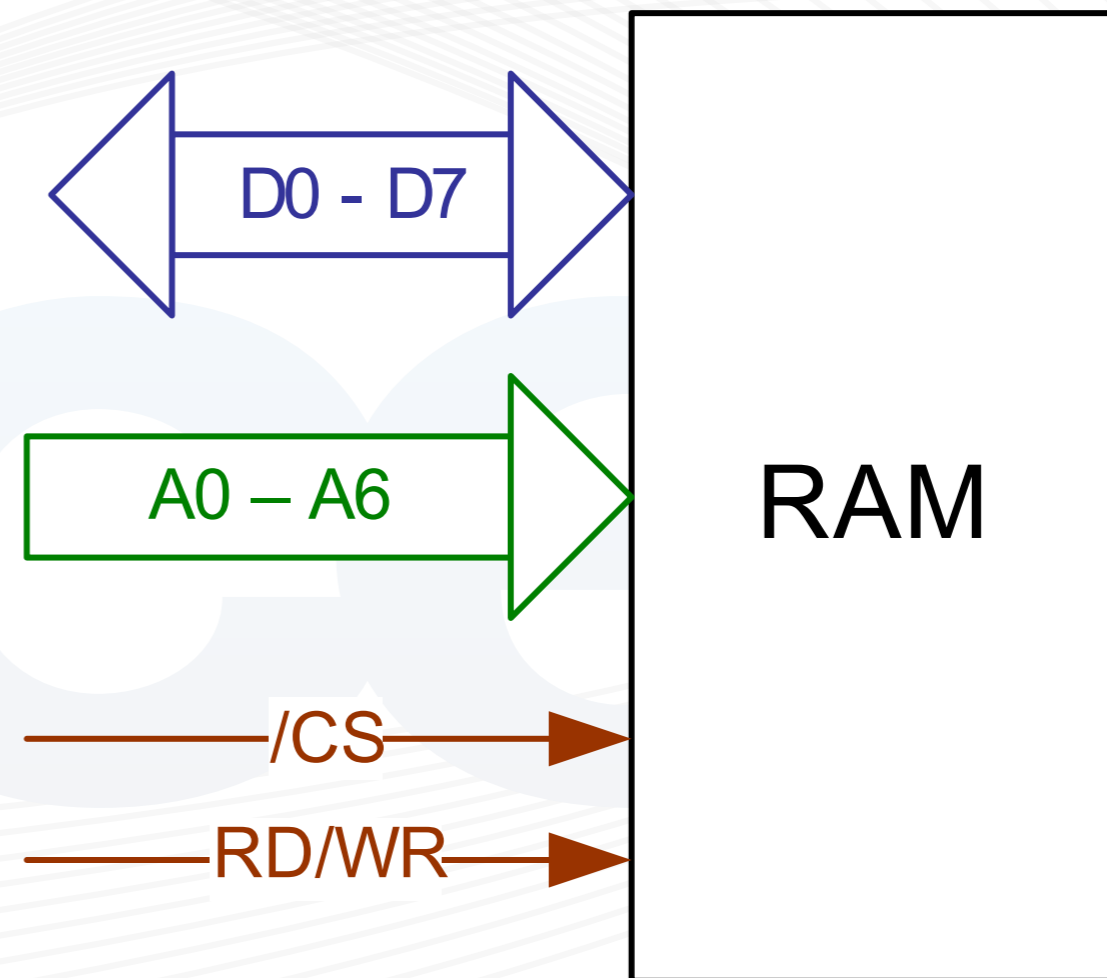


Como se conectan?

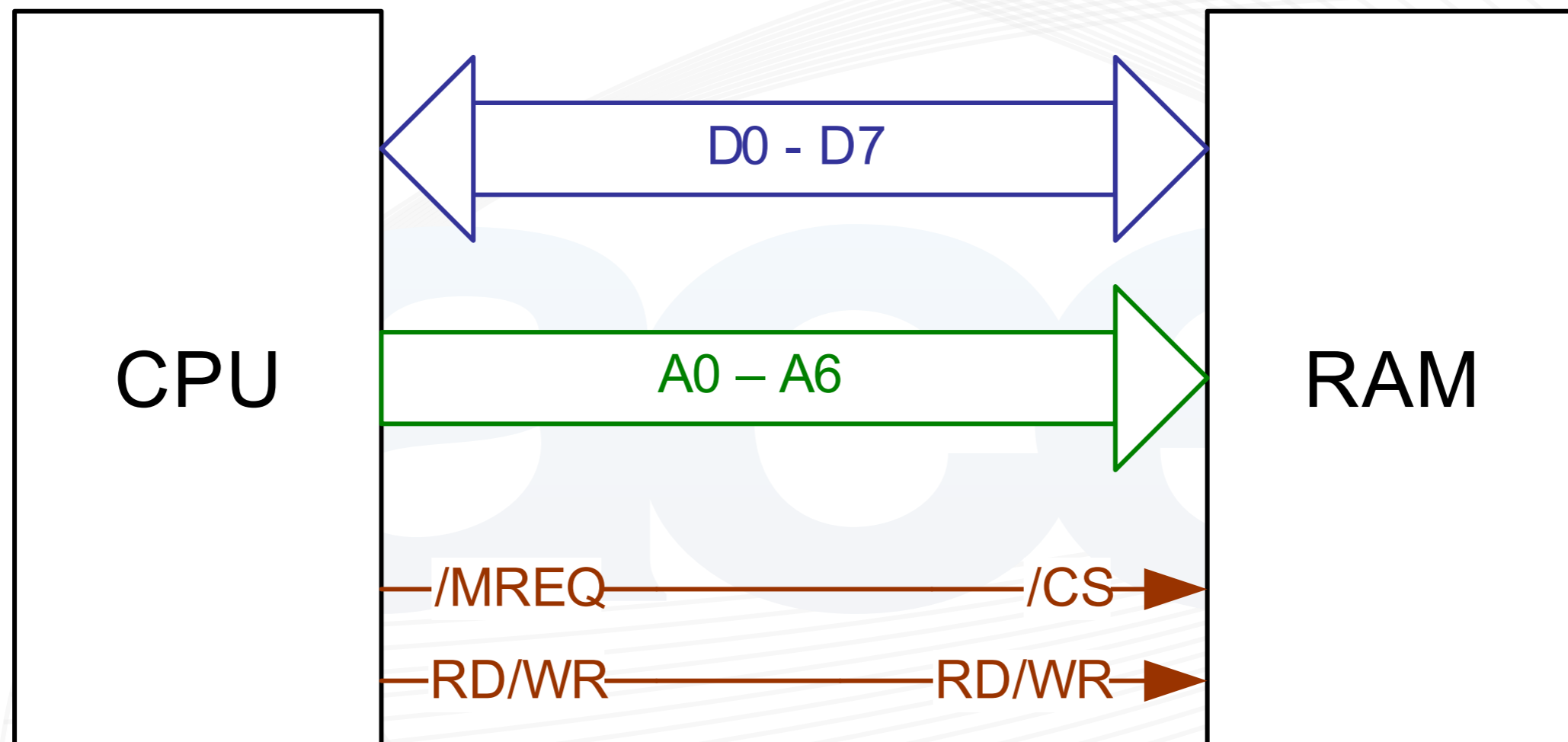


Diagramas de tiempos típicos

Lectura

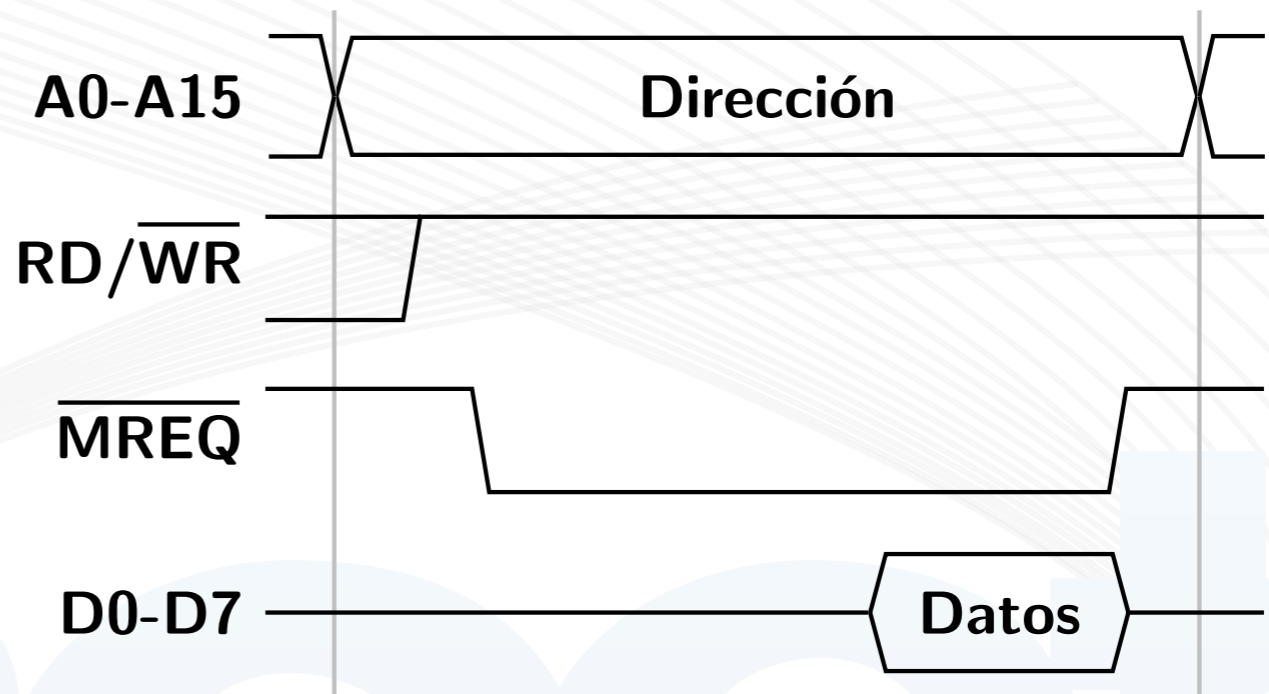

Escritura

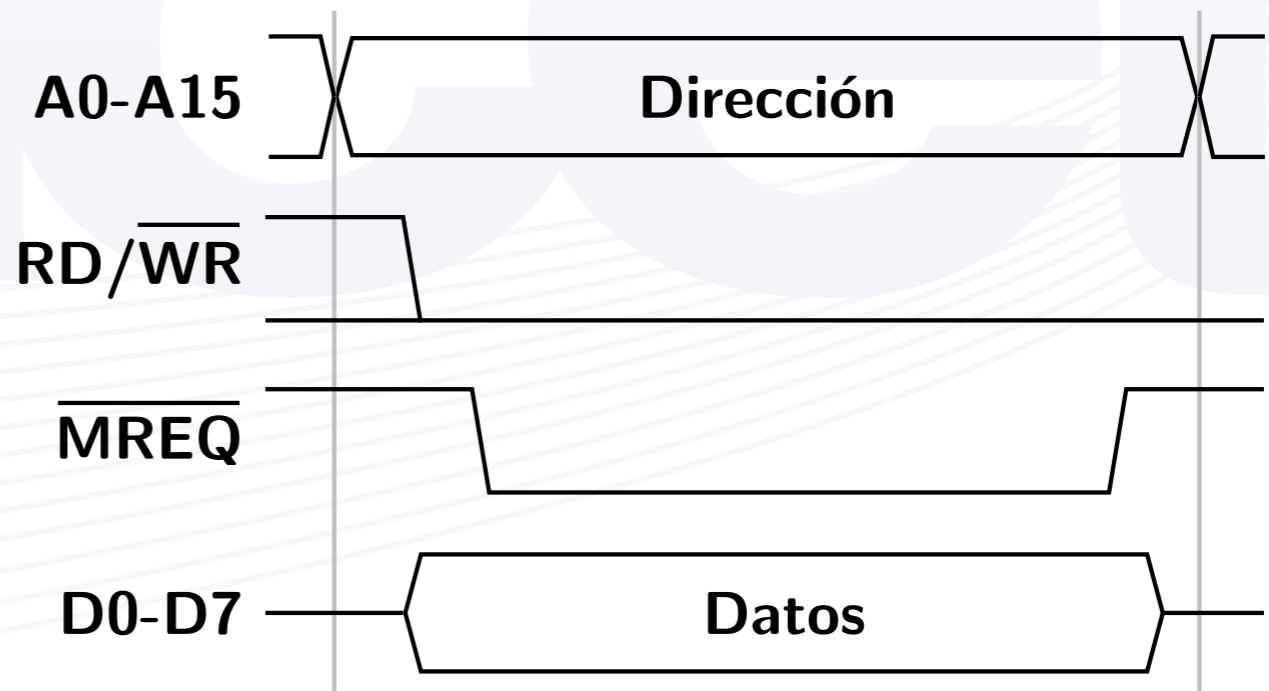


Mapas de Memoria

- ▶ Se llama espacio de direcciones al conjunto de todas las direcciones posibles a las que podría acceder un CPU.
- ▶ En el caso del CPU08 es de 65.536 o 64K direcciones.
- ▶ No siempre se usa la totalidad del espacio disponible, puede no hacer falta.
- ▶ Los mapas de memoria muestran las partes del espacio de direcciones a las que se conecta Memoria Física.
- ▶ En nuestro ejemplo anterior podemos representar en un mapa de memoria en qué direcciones está conectada la RAM.

Ejemplo de Aplicación


\$0000

\$FFFF

 

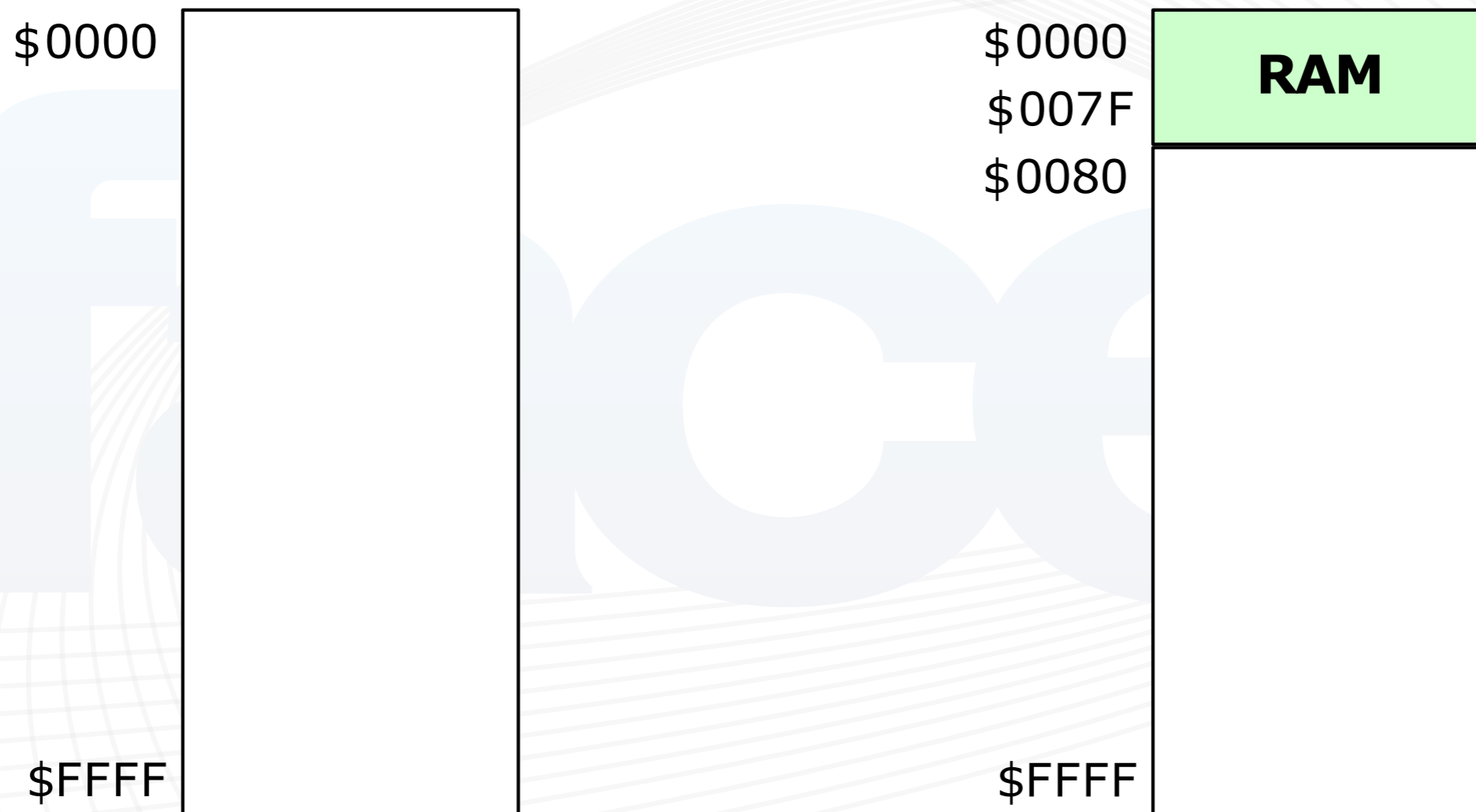
Ejemplo de Aplicación

Pero A7-A15 son indiferentes, no están conectados a la RAM
¿qué hay en la dirección \$0080?




Ejemplo de Aplicación

Y así sucesivamente en \$0100...

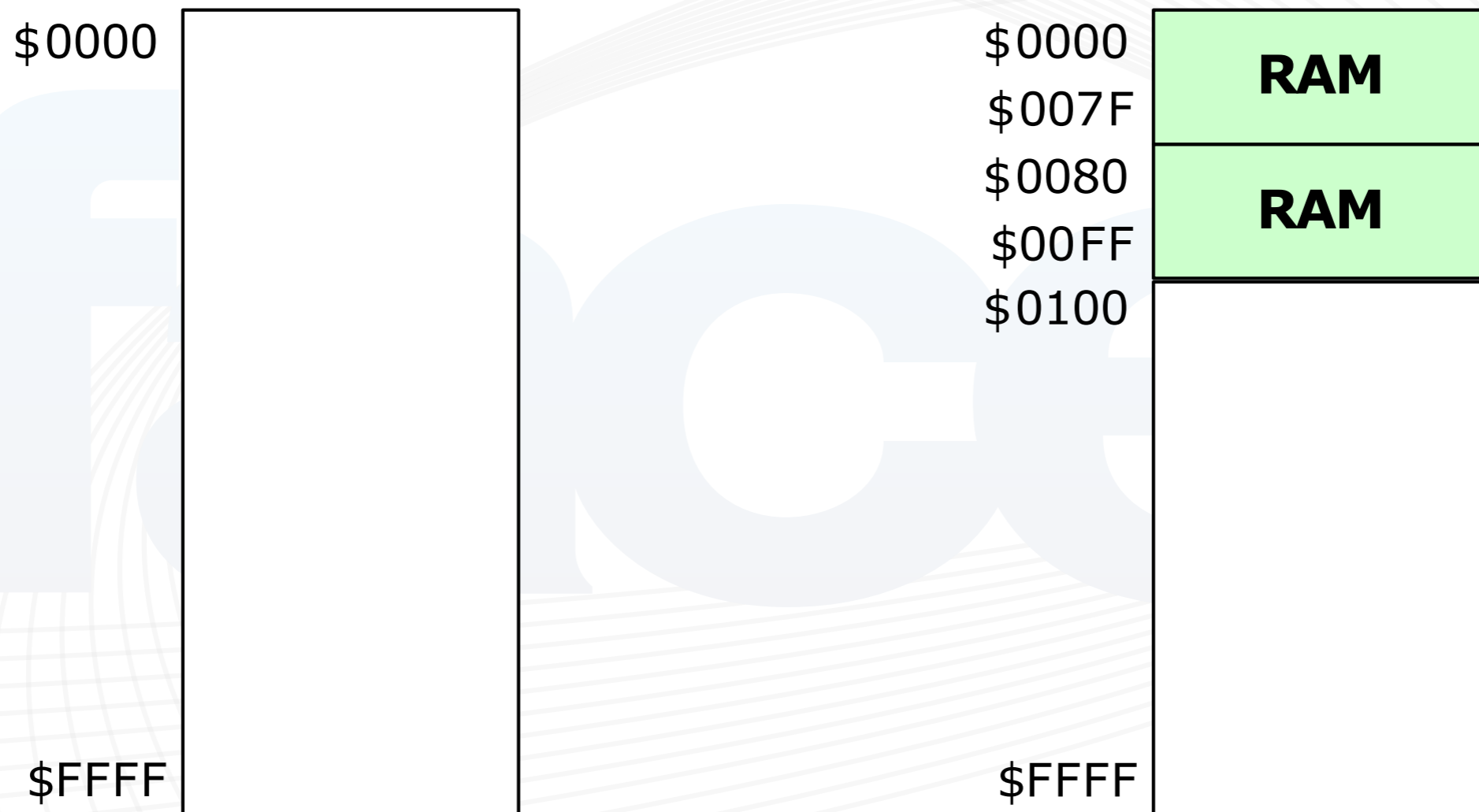

Ejemplo de Aplicación

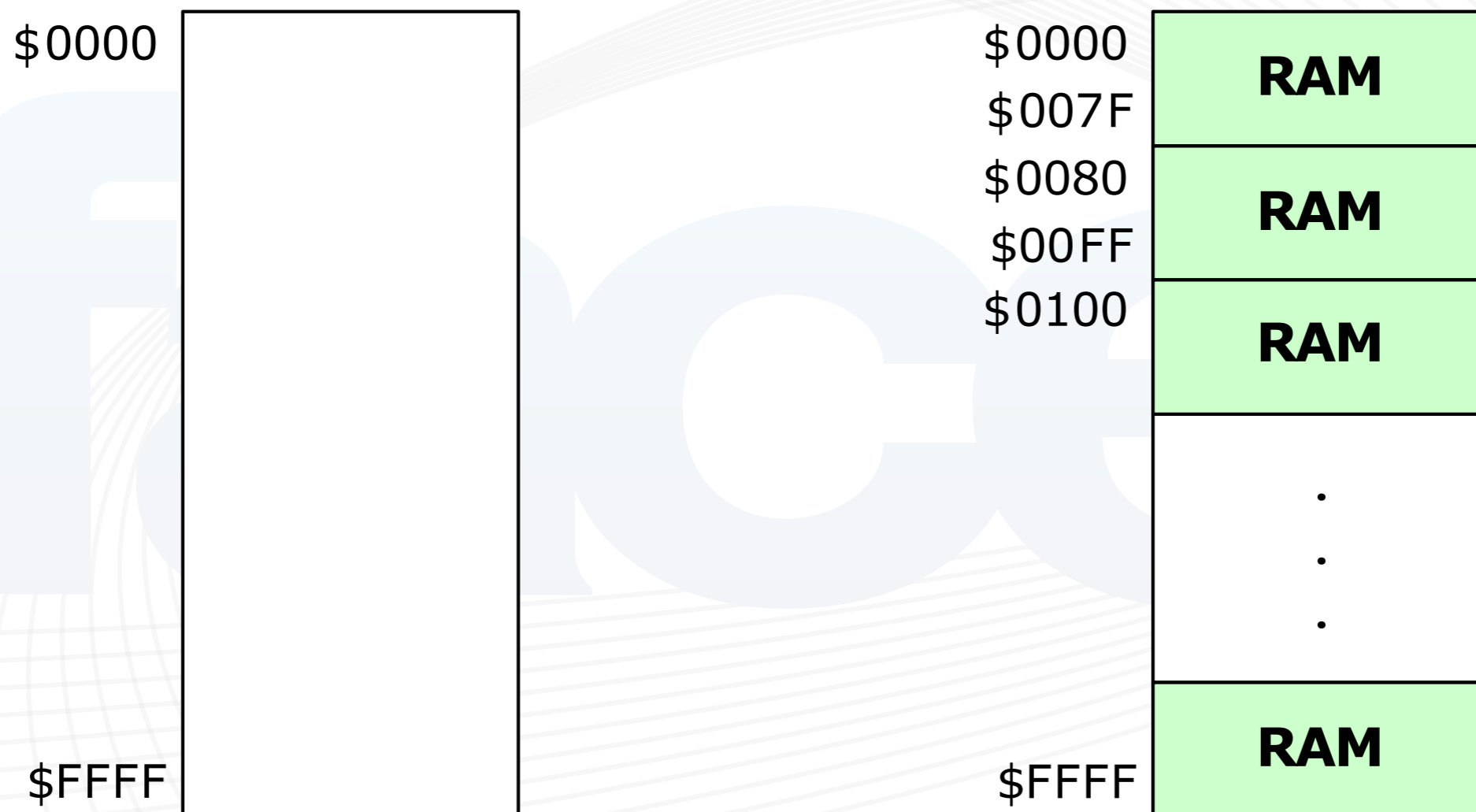


Conexión Redundante (100%)

- ▶ Este tipo de conexión se llama **redundante**.
- ▶ Ventaja: simple. ¿Por qué?
- ▶ Desventaja: ocupa todo el mapa de memoria e impide conectar más memoria en el futuro.
- ▶ Si se desea que la RAM ocupe la primera parte del mapa de memoria de \$0000 a \$007F – **sin redundancia...**

Conexión sin Redundancia

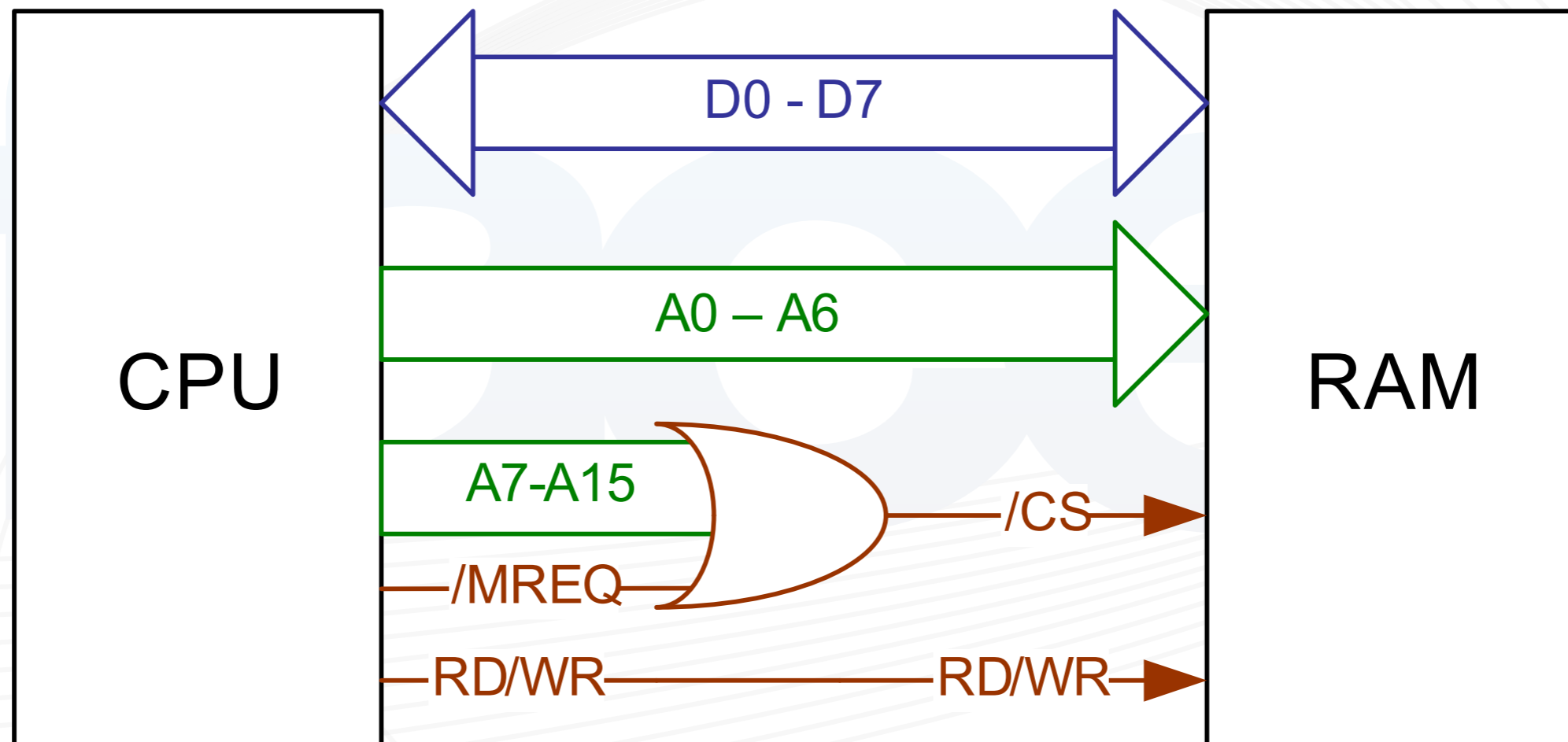En general los chips de RAM o ROM traen varios pins CS. ¿Por qué?




Conexión sin Redundancia

- ▶ En este tipo de conexión asignamos un mínimo posible del mapa de memoria.
- ▶ Ventaja: óptimo aprovechamiento del mismo.
- ▶ Desventajas
 - ▶ Mayor cantidad de componentes
 - ▶ Tiempo de propagación a través de las compuertas.

ROM 8K x 8 – Presentación.


- ▶ Conexiones que tiene una memoria ROM de 8K x 8:
 - ▶ Líneas de Datos: Depende de cuántos bits se almacena en cada dirección, en nuestro caso 8 líneas, de D0 a D7.
 - ▶ Líneas de Direcciones: Depende de cuántas direcciones tenga la memoria, en nuestro caso 13 líneas, de A0 a A12.
 - ▶ Selección: Una línea que habilita la operación del chip.

Entradas y Salidas de la Memoria

 


División del Mapa de Memoria

 - ▶ Dado que nuestro ROM es de 8K, dividimos el mapa de memoria en fracciones de 8K.
- ▶ Cada fracción se caracteriza por una combinación de valores de las 3 líneas superiores de direcciones



División del Mapa de Memoria

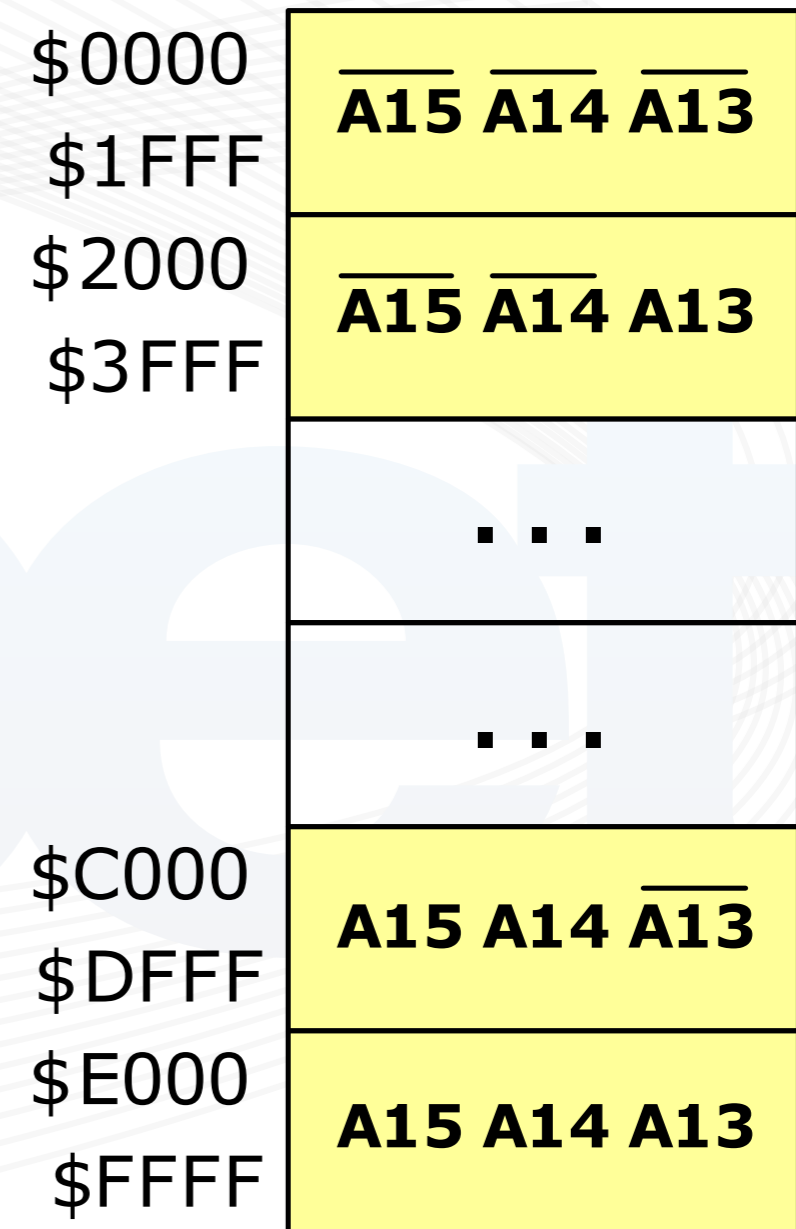
- ▶ Dado que nuestro ROM es de 8K, dividimos el mapa de memoria en fracciones de 8K.
- ▶ Cada fracción se caracteriza por una combinación de valores de las 3 líneas superiores de direcciones



División del Mapa de Memoria

- ▶ De acuerdo a la zona en la que queremos ubicar el Chip, elegimos la combinación de líneas de direcciones que selecciona al mismo.
- ▶ Una opción es utilizar compuertas y negadores para sintetizar la función de selección.
- ▶ Otra opción es utilizar un decodificador de 3 a 8 líneas para generar 8 líneas de selección, una para cada espacio del mapa.

Conexión sin redundancia

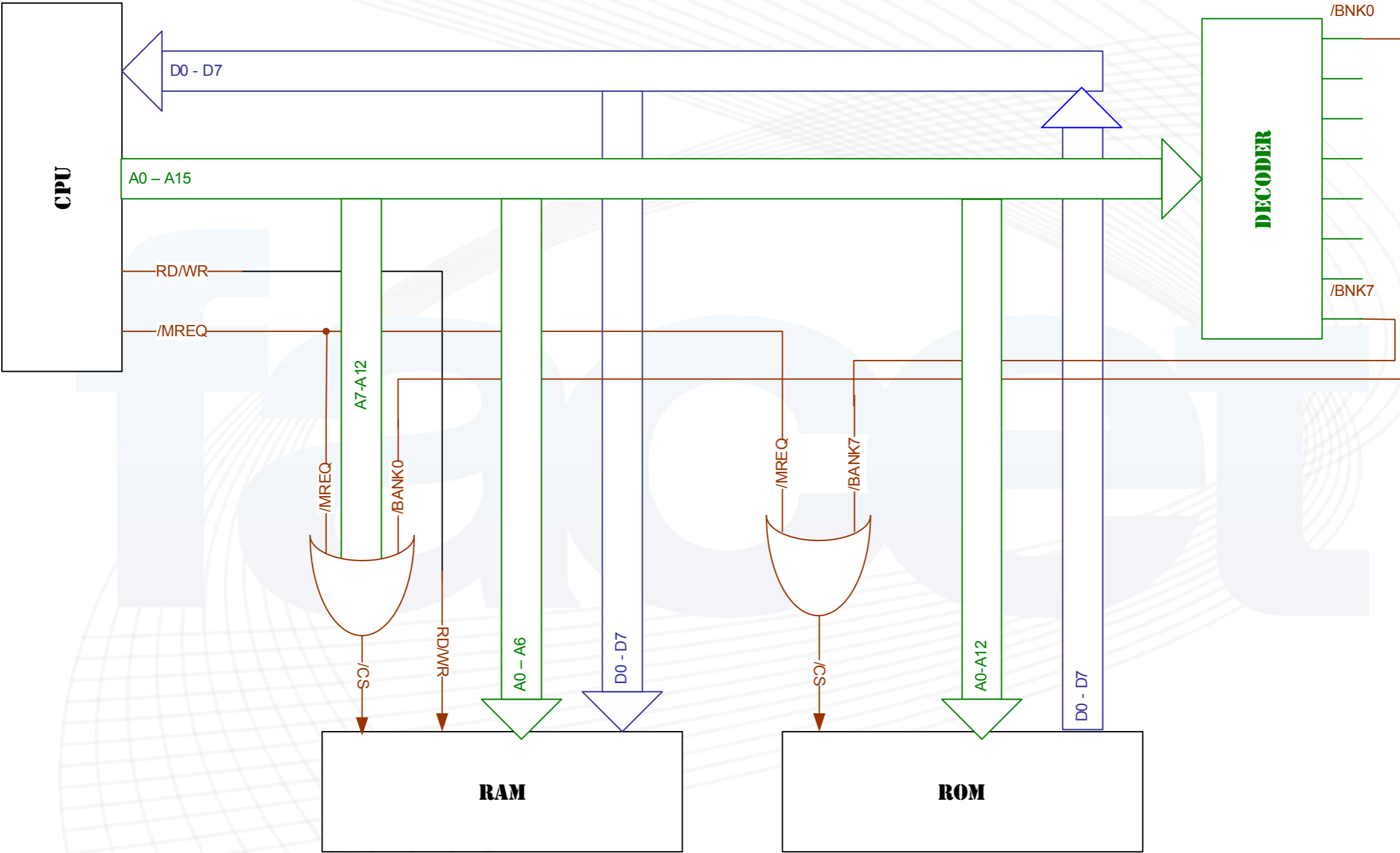

Posibles mejoras


- ▶ /MREQ, mejor como habilitación del DECO
- ▶ Un error de programa quemaría el CPU y la ROM.
 - ▶ ¿Qué instrucción provoca esto?
 - ▶ ¿Forma de Evitarlo?

Conexión con Redundancia

- ▶ Conectar un chip RAM y un chip ROM.
- ▶ Se desea que una mitad del mapa quede libre para futuras ampliaciones.
- ▶ Dibuje el mapa de memoria resultante.
- ▶ RAM a partir de \$0000, ROM al final del mapa – para este Micro.
- ▶ Dibuje el esquema del circuito completo.
 - ▶ A15, A14 definen las dos áreas:
 - ▶ 00 ⇒ RAM, 11 ⇒ ROM

\$0000	RAM
\$007F	
\$0080	RAM
\$00FF	
\$0100	· · ·
\$3F7F	
\$3F80	
\$3FFF	RAM
\$4000	
	· · ·
\$BFFF	
\$C000	
\$DFFF	ROM
\$E000	
\$FFFF	ROM

Conexión con Redundancia

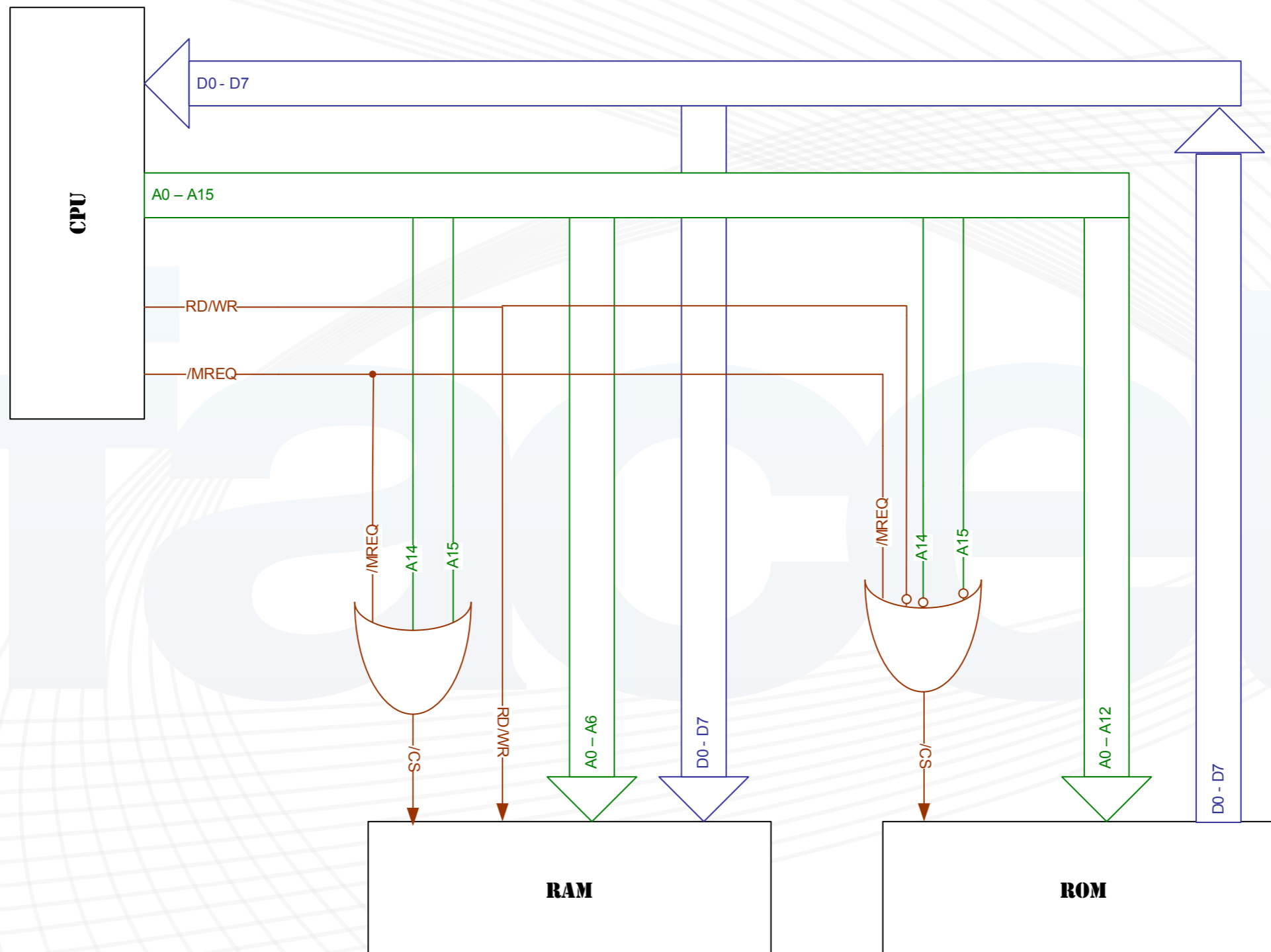


Conexión con Redundancia

- ▶ Memoria Conectada Real = MR
- ▶ Memoria Ocupada en el Mapa = MO
- ▶ ¿Cuánto vale cada una en ej. anterior?
- ▶ En general
 - ▶ $MR \leq MO$
 - ▶ La igualdad es cuando no hay redundancia.
 - ▶ La redundancia permite economizar compuertas.
 - ▶ Con la seguridad de que no se requiere el espacio redundante en el futuro.
- ▶ **ATENCIÓN:**
 - ▶ No superponer nuevos chips con MO. ¿Por qué?

Salidas digitales en un CPU


- ▶ Se propone agregar un conjunto de salidas digitales de propósito general
 - ▶ Por ejemplo para controlar los display de 7 segmentos en el reloj del proyecto integrador
- ▶ Se puede utilizar un registro tipo D conectado al bus
 - ▶ Se puede considerar como una memoria de un byte, es decir que ocupa solo 1 dirección
 - ▶ Se debe asignar una dirección de memoria a este registro con una lógica de selección en una dirección arbitraria *BASE*
- ▶ Las salidas del registro se conectan a los elementos que se desean controlar

Presentación de un registro

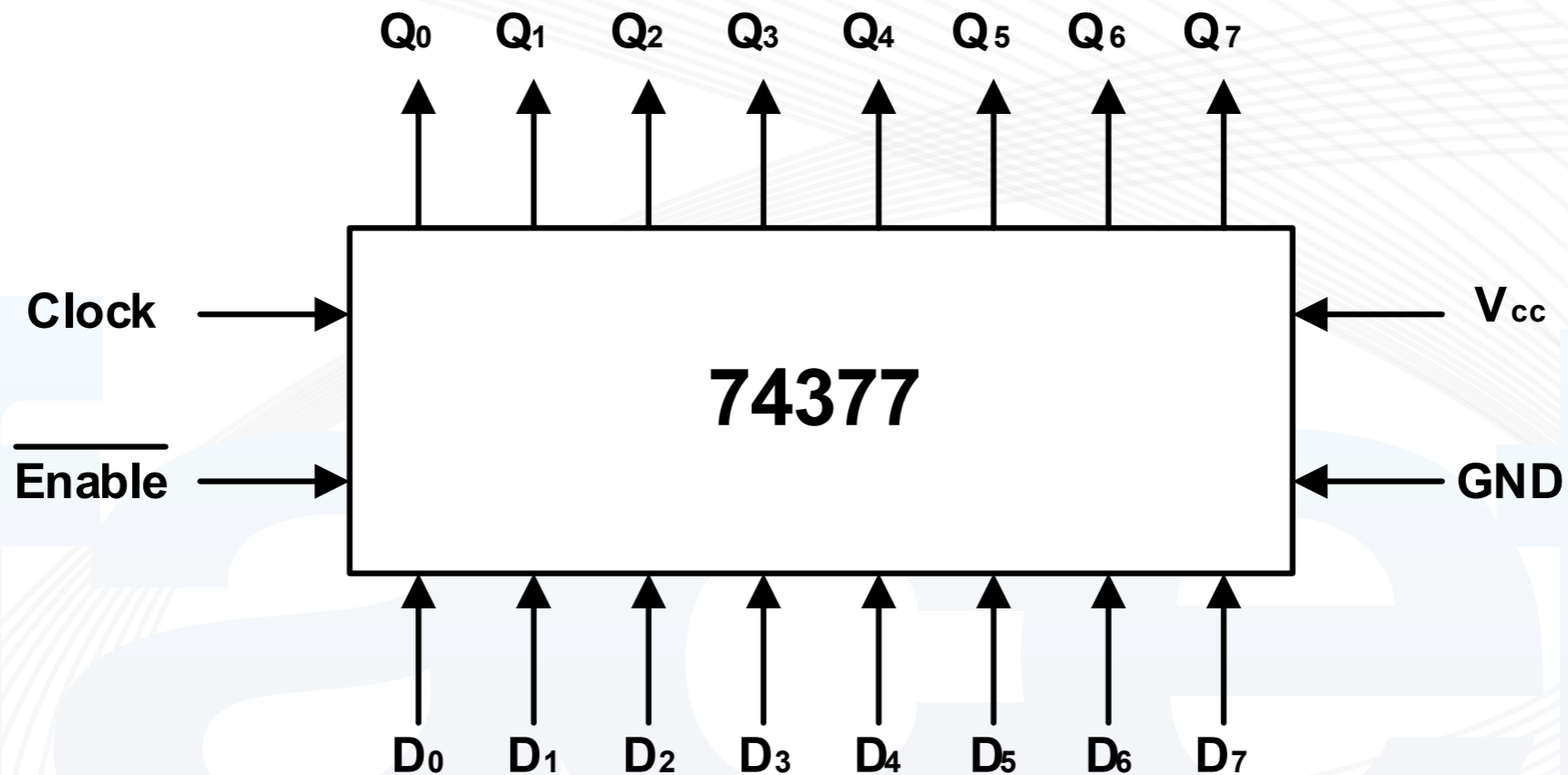

- ▶ Las salidas Q_i toman el valor de las entradas D_i cuando la señal $\overline{\text{Enable}}$ está activa (en bajo) y se produce un flanco ascendente en la señal Clock


Salidas digitales en un CPU

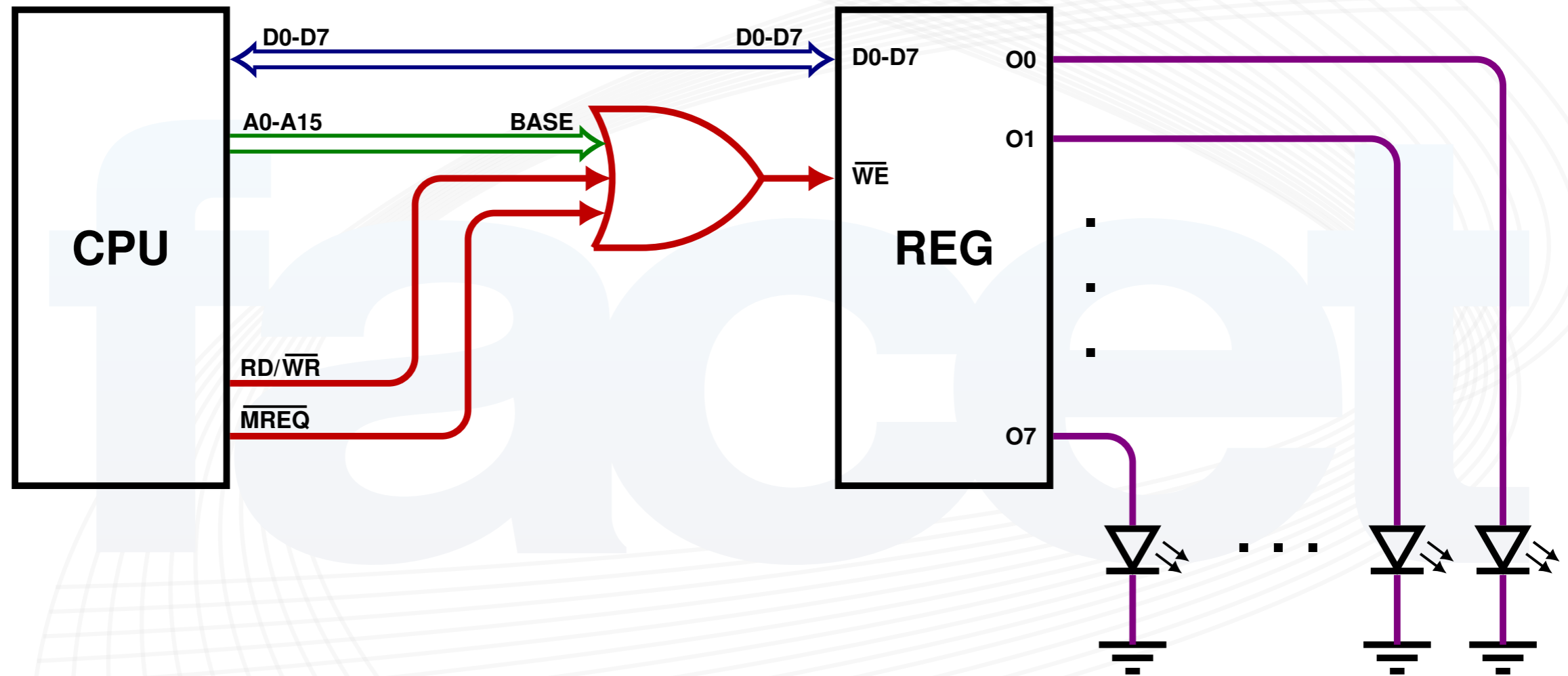

Salidas digitales en un CPU


- ▶ Esta conexión permite controlar el estado de los leds escribiendo el valor adecuado en la dirección *BASE*
 - ▶ En este caso los leds se prenden al escribir un 1 en el bit correspondiente
 - ▶ La corriente de salida del registro debe ser suficiente para alimentar a la carga
- ▶ Sin embargo no es posible leer el estado de una salida
 - ▶ Al realizar una lectura de la dirección *BASE* no se activa ningún dispositivo y el valor resultante es indeterminado
- ▶ Esto es un problema bastante significativo cuando se desea cambiar el estado de un led sin afectar el resto
 - ▶ Sería necesario disponer de una variable para recordar el estado

Presentación de un buffer 3state

 

- ▶ Las salidas Q_i toman el valor de las entradas D_i cuando la señal $/OE$ está activa (en bajo)
- ▶ Cuando la señal $/OE$ está inactiva (en alto) las salidas permanecen Q_i en alta impedancia (desconectadas)


Salidas digitales en un CPU

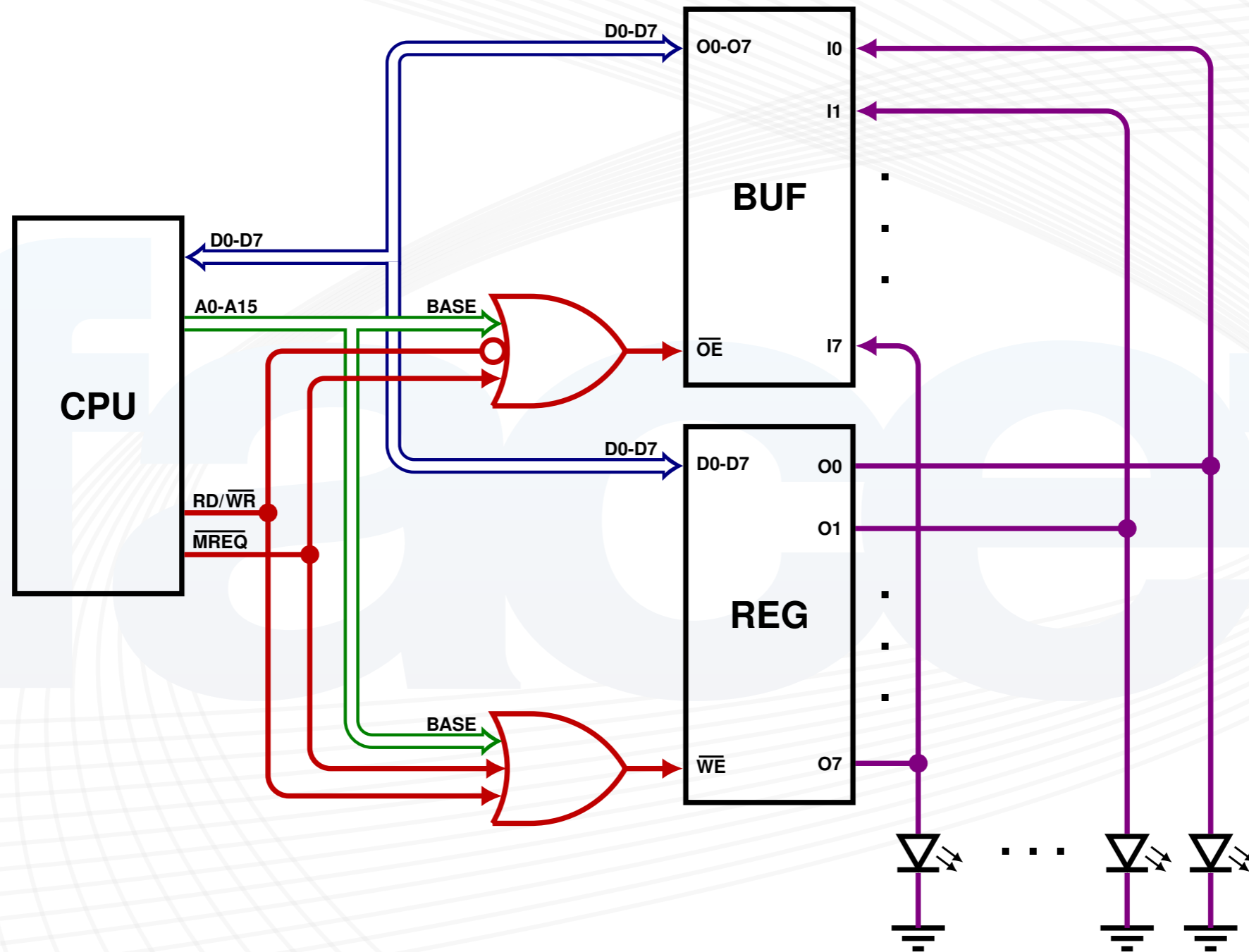


Salidas digitales en un CPU

- ▶ Se utiliza un registro con un buffer 3-state
- ▶ Permite escribir y leer el valor del registro como una dirección de memoria normal
 - ▶ Mismos componentes que una memoria RAM estática
- ▶ Pero el contenido de los flip-flops que forman las celdas de almacenamiento están conectados a un circuito externo
 - ▶ Se puede controlar el circuito externo en función de lo que se escriben en esos flips-flops

Conexión de un registro al Bus

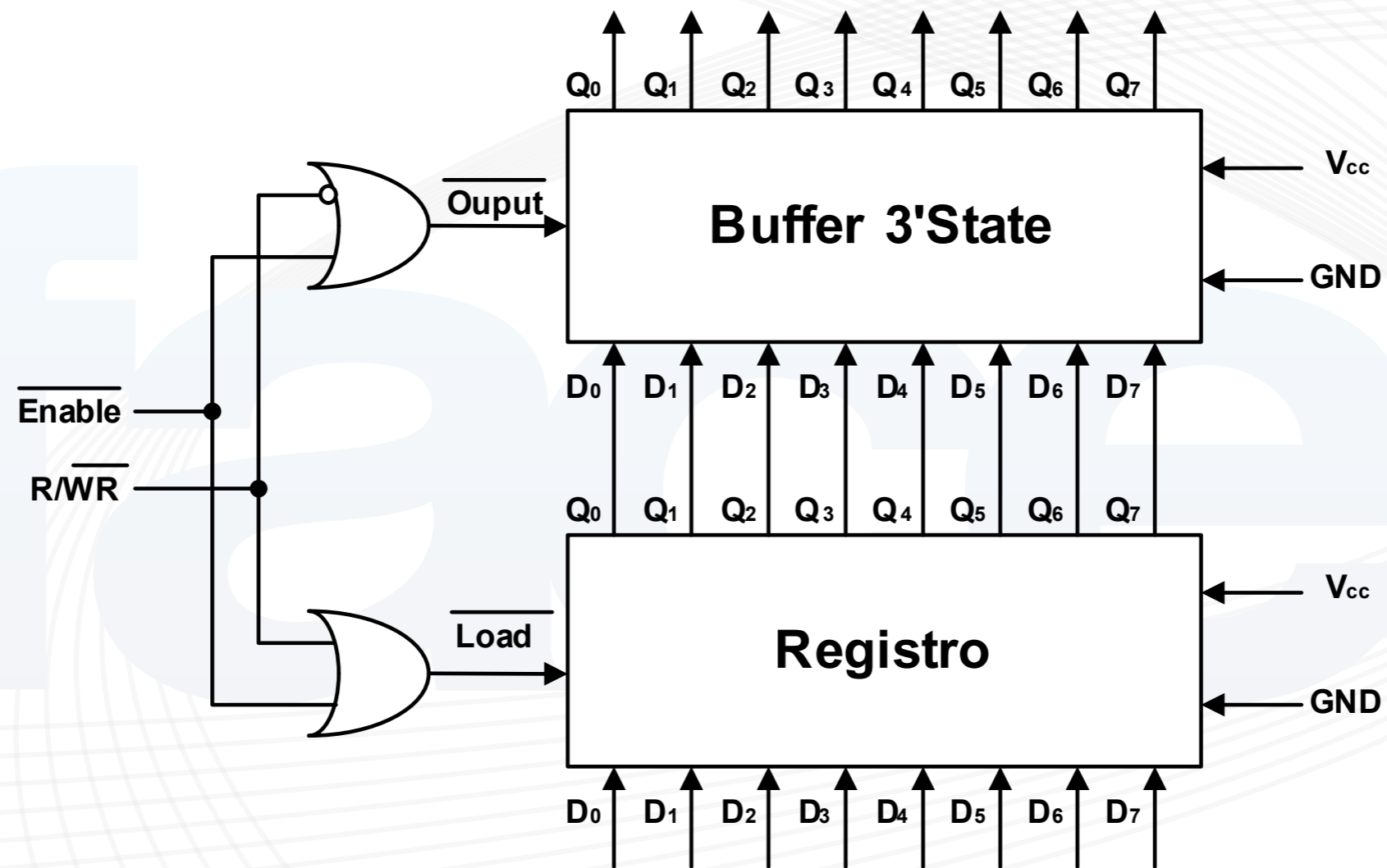


Salidas digitales en un CPU

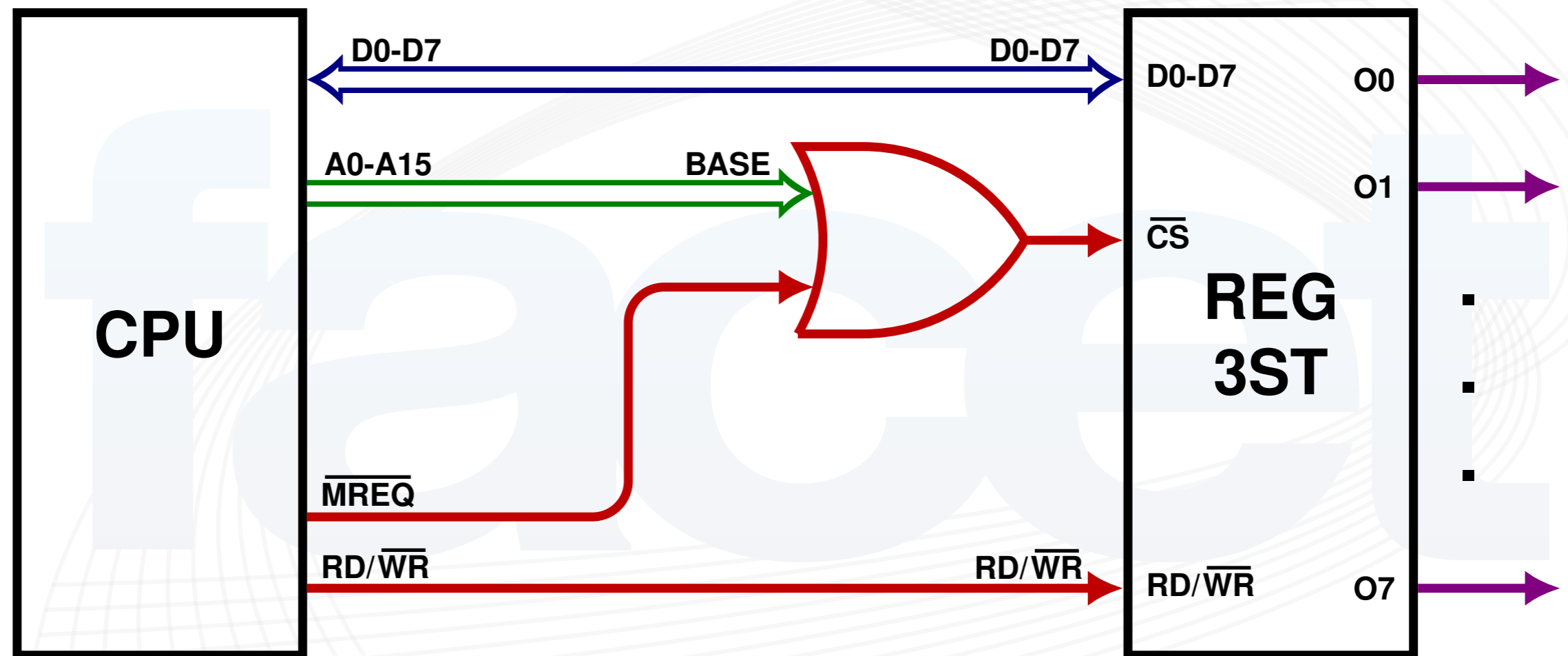

Entradas digitales en un CPU

- ▶ Para leer el valor de entradas digitales desde un CPU se puede usar el bus de datos
- ▶ Sin embargo para conectar un dispositivo al bus es necesario que:
 - ▶ El dispositivo tenga salidas con capacidad de alta impedancia (3 State)
 - ▶ Las salidas deben permanecer en alta impedancia hasta que se realice una lectura en una dirección específica
- ▶ La solución es utilizar un buffer 3-State que se habilita en una dirección específica *BASE*

Entradas digitales en un CPU

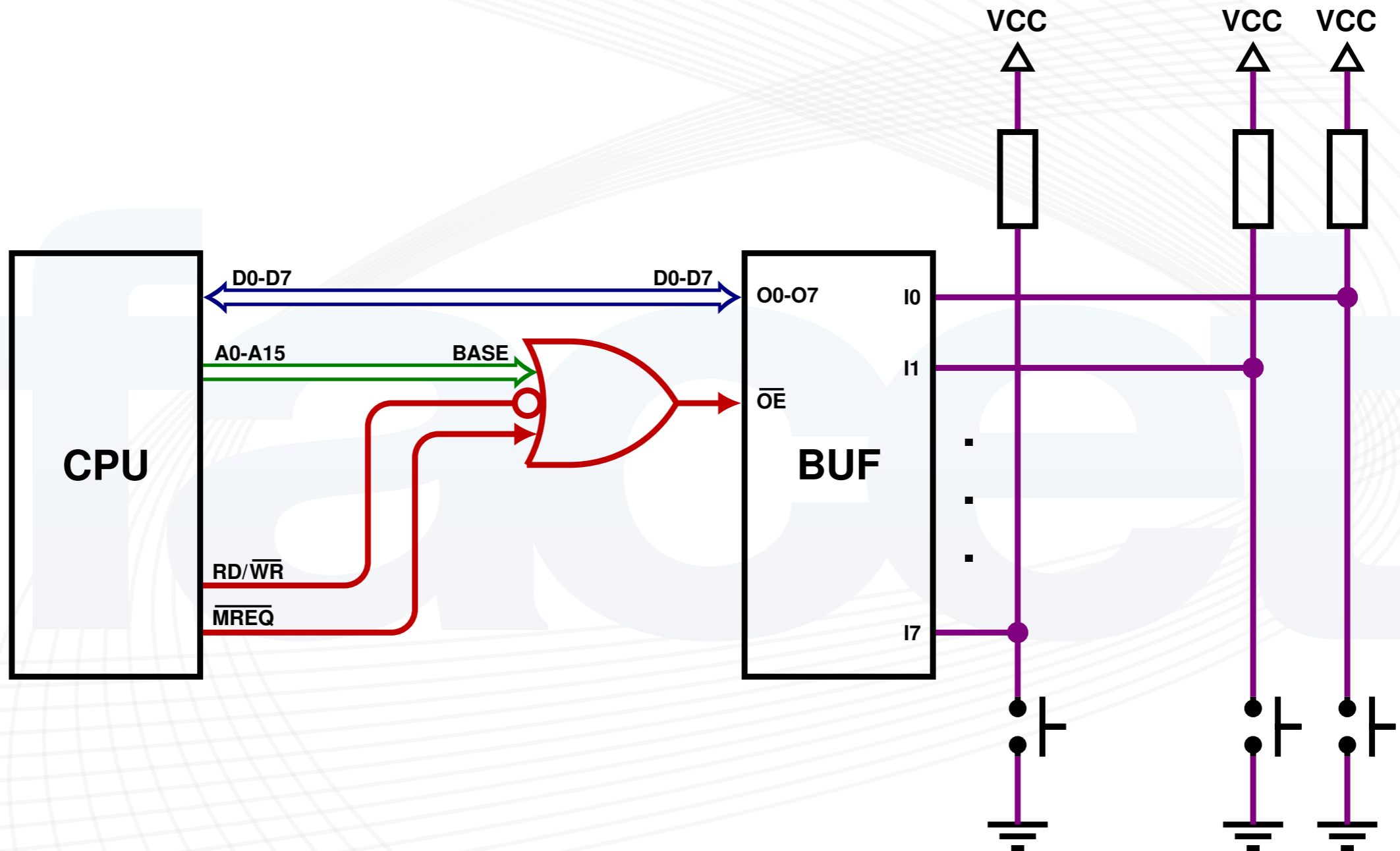


Entradas digitales en un CPU

- ▶ La entrada del buffer 3State debe tener siempre un valor definido
 - ▶ Cuando se conectan botones se requieren resistencias de pull-up (o de pull-down)
- ▶ Esta resistencia fija el valor de entrada cuando el botón está en reposo
 - ▶ Y limita la corriente cuando el botón está activo
- ▶ Lo mismo sucede si se utiliza un dispositivo electrónico con salida a colector abierto

Entradas/Salidas digitales (GPIO)

- ▶ Cada línea se configura como entrada o salida en forma independiente
- ▶ Es una combinación de los dos circuitos anteriores
 - ▶ Se deben agregar buffers para conectar o desconectar las salidas de los registros de los terminales
 - ▶ Se debe agregar un registro para controlar estos buffers
- ▶ Este segundo registro es el que permite configurar la dirección como salida o entrada


Entradas/Salidas digitales (GPIO)

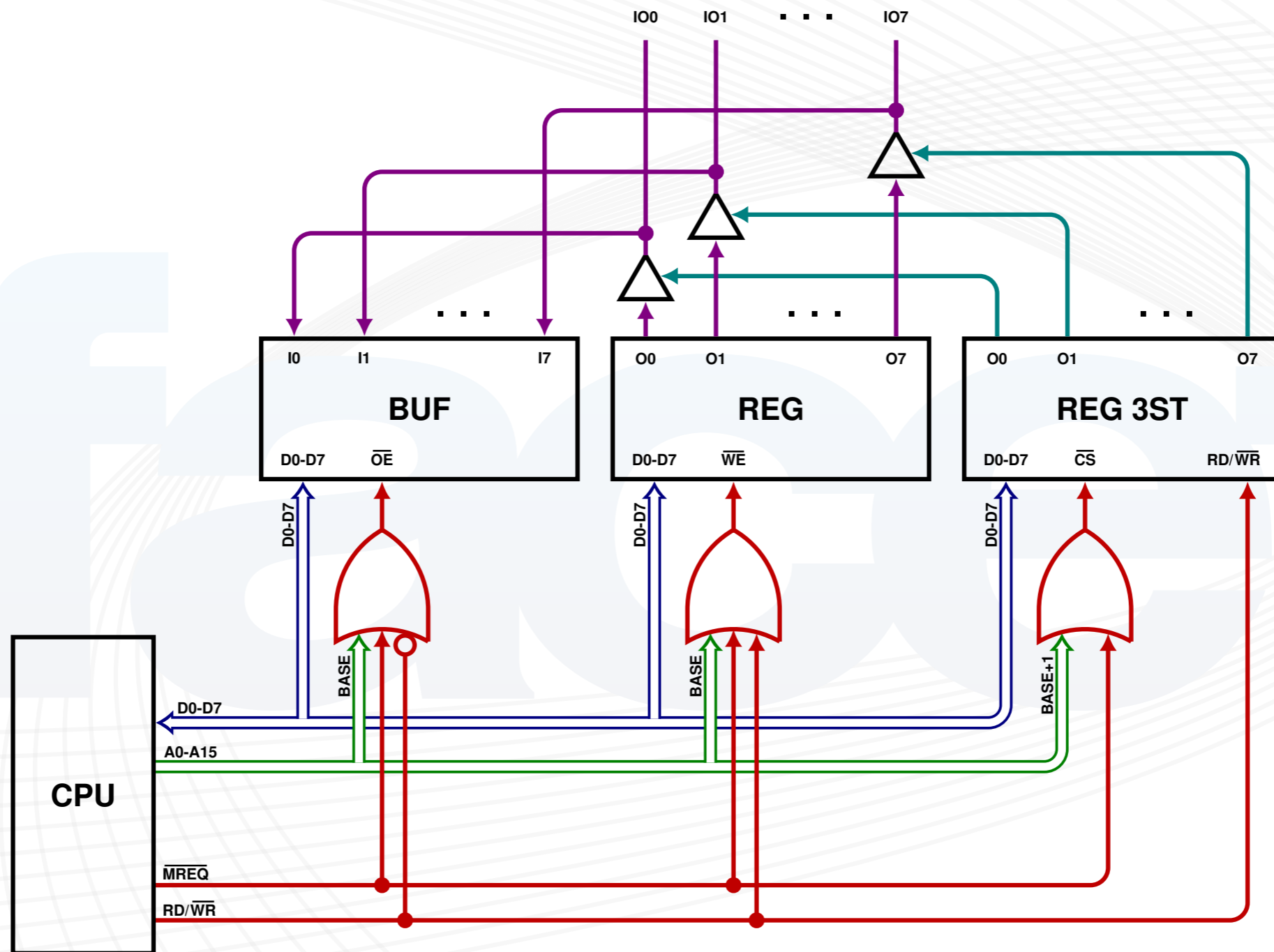

Entradas/Salidas digitales (GPIO)

- ▶ Este dispositivo ocupa dos direcciones de memoria
- ▶ En la dirección BASE opera con las entradas o salidas
 - ▶ Se puede escribir el estado de las salidas
 - ▶ Se puede leer el estado de las entradas o de las salidas
- ▶ En la dirección BASE+1 se configura la dirección de cada línea como entrada o salida
 - ▶ Si se escribe un 0 la línea opera como entrada
 - ▶ Si se escribe un 1 la línea opera como salida
 - ▶ También se puede leer la configuración actual de las líneas

GPIO simplificado

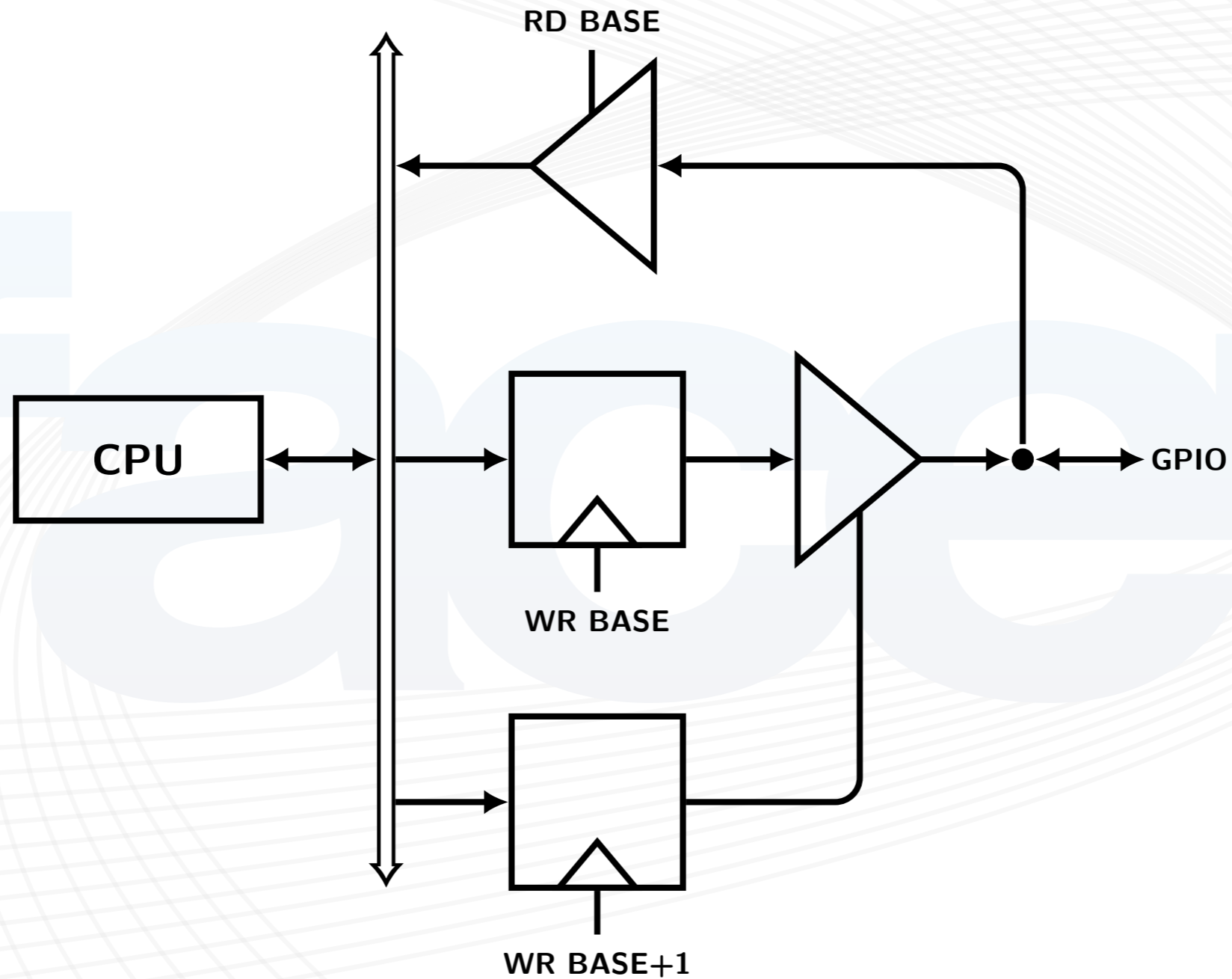


Dispositivos en un CPU

- ▶ Con entradas y salidas digitales se puede controlar cualquier dispositivo
- ▶ Por ejemplo se desea conectar un contador con las siguientes funcionalidades:
 - ▶ Seleccionar la fuente de reloj entre dos opciones
 - ▶ Iniciar o suspender la cuenta
 - ▶ Leer el valor actual de la cuenta
 - ▶ Cargar un valor inicial en el contador
 - ▶ Volver la cuenta a cero

Conexión de un contador a un CPU


- ▶ La lectura y escritura de un valor en el contador es igual que en un registro
 - ▶ Se debe generar la señal de carga a partir de la decodificación de una dirección de memoria *BASE*
- ▶ Se debe utilizar un buffer 3State para que las salidas del contador se lean desde el bus
 - ▶ Este buffer se habilita con la decodificación de la misma dirección *BASE* utilizada para la carga del contador
- ▶ Para el software es como una dirección de memoria normal que puede leerse y escribirse

Presentación de un Contador.

 

- ▶ Carga Paralelo
- ▶ Especificaciones para 74160, 61, 62, 63
 - ▶ Clear/Load sincrónico o asincrónico
 - ▶ Clock: flanco ascendente o descendente
- ▶ ¿Cómo se arma un contador de 8 bits?


Conexión de un contador a un CPU

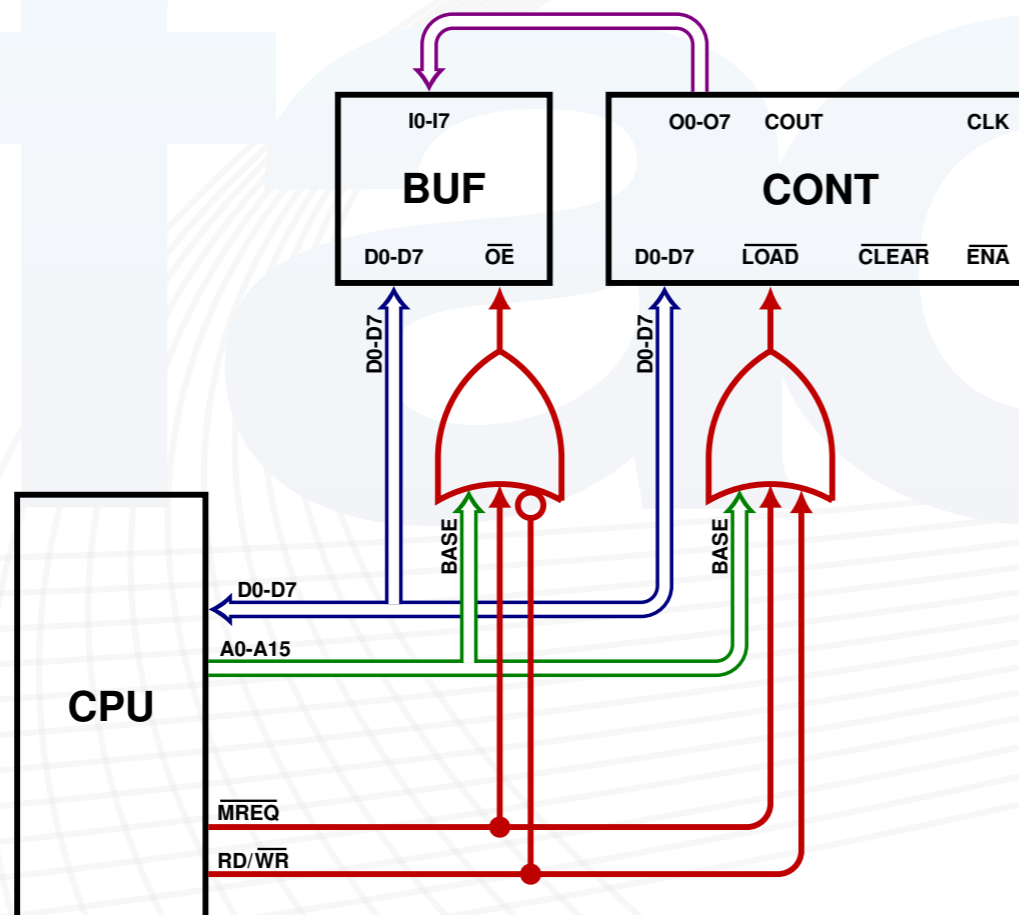

Conexión de un contador a un CPU

- ▶ Para manipular las señales de control del contador se necesitará un registro adicional
 - ▶ Este registro se mapea en una segunda dirección de memoria $BASE + 1$
- ▶ Se utilizarán señales de este registro para activar las señales de borrado y habilitación del contador
- ▶ Se agregará un multiplexor para seleccionar la fuente de reloj del contador
 - ▶ Se controla también con una señal del nuevo registro
- ▶ Al registro se le agrega un buffer para poder leerlo

Conexión de un contador a un CPU

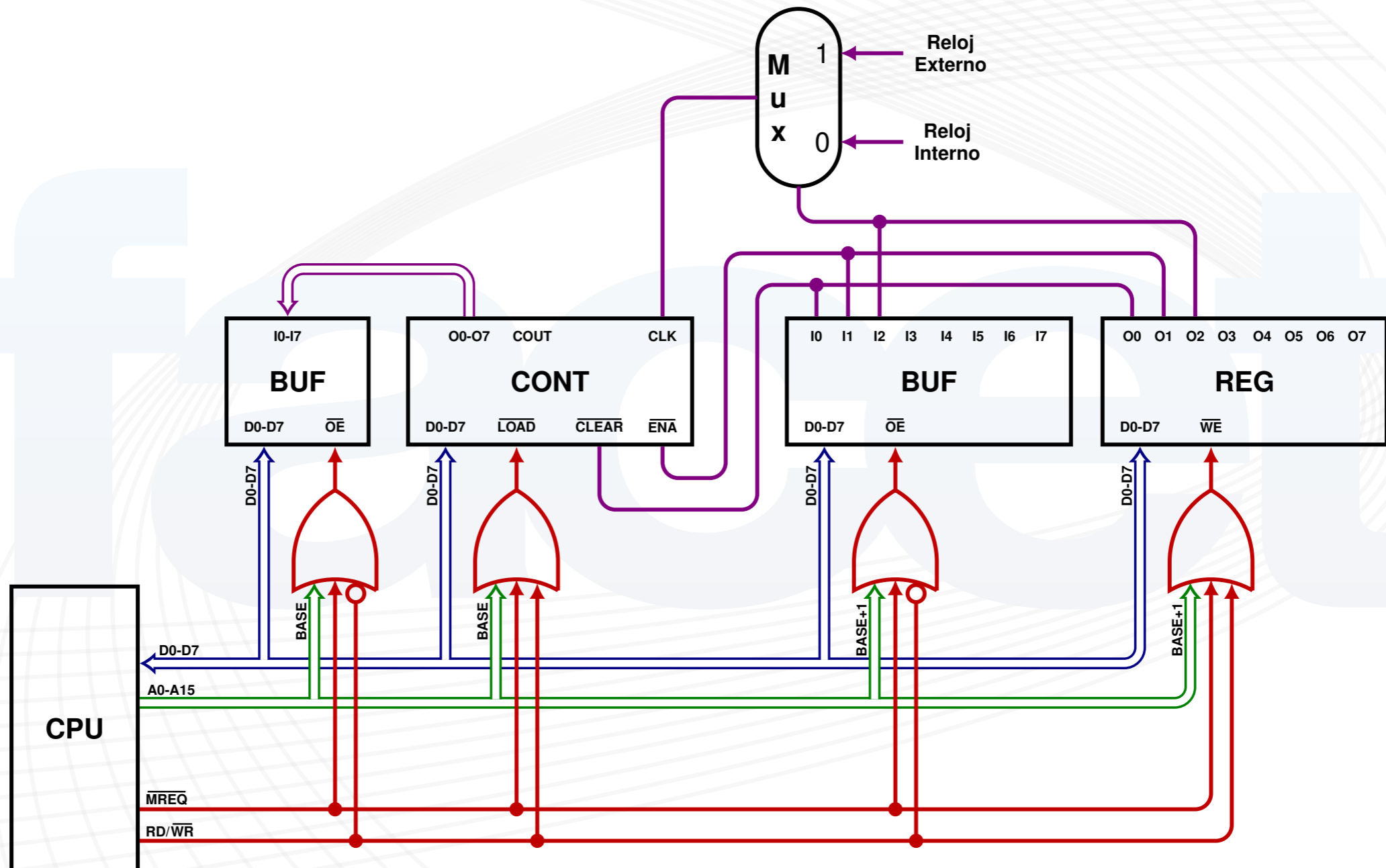

Conexión de un contador a un CPU

- ▶ Agregar al contador la capacidad para generar un pedido de interrupción en el CPU
 - ▶ El procesador tiene una entrada específica para este propósito
- ▶ El pedido de interrupción se debe generar cuando el contador alcance la cuenta máxima
 - ▶ Se utiliza la señal carry out del contador
 - ▶ Se debe memorizar hasta que el pedido sea atendido
- ▶ Se debe poder consultar si hay una interrupción pendiente, borrarlo y enmascararlo por software

Conexión de un contador a un CPU

- ▶ El contador ocupa dos direcciones de memoria
 - ▶ En la dirección BASE se encuentra el registro de datos
 - ▶ En la dirección $\text{BASE} + 1$ se encuentra el registro de control y estado
- ▶ Se puede operar sobre el contador con operaciones de lectura y escritura en estas direcciones
 - ▶ Sin embargo conocer estas direcciones no es suficiente para escribir un programa adecuado
 - ▶ Es necesario conocer la función de cada uno de los bits del registro de control y estado

Registro de control y estado

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
STATUS	N/I	N/I	MASK	ACK	CLOCK	ENABLE	CLEAR

- ▶ **CLEAR:** bit de borrado
 - ▶ CLEAR = 0 → El contador mantiene su valor
 - ▶ CLEAR = 1 → El contador se borra asincrónicamente
- ▶ **ENABLE:** bit de habilitación de cuenta
 - ▶ ENABLE = 0 → El contador está detenido
 - ▶ ENABLE = 1 → El contador está habilitado y contando
- ▶ **SEL_CLK:** bit de selección de clock
 - ▶ SEL_CLK = 0 → El contador opera con un clock interno
 - ▶ SEL_CLK = 1 → El contador opera con un clock externo

Registro de control y estado

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
STATUS	N/I	N/I	MASK	ACK	CLOCK	ENABLE	CLEAR

- ▶ **ACK:** bit de reconocimiento del evento de overflow
 - ▶ ACK=1 → Borra el pedido bit de STATUS y el pedido de interrupción
 - ▶ ACK=0 → Se memoriza el evento de overflow en el bit de STATUS
- ▶ **MASK:** bit de máscara de interrupción por overflow
 - ▶ MASK = 1 → Las interrupciones están inhabilitadas
 - ▶ MASK = 0 → Las interrupciones están habilitadas
- ▶ **STATUS:** bit de status de overflow
 - ▶ STATUS = 0 → No ocurrió overflow en el contador
 - ▶ STATUS = 1 → Ocurrió un overflow en el contador

Conclusiones

- ▶ Se conectaron dispositivos de entrada/salida al procesador como si fueran memoria
 - ▶ Para el programa no hay diferencia
- ▶ Un dispositivo tiene más de un tipo de registro
 - ▶ Registros de datos, de control y de estado
- ▶ Se necesita conocer la dirección de memoria y la función de cada bit de estos registros
 - ▶ El mapa de memoria tiene mas detalle cuando se trata de los dispositivos de entrada/salida